

数字 IC 设计知识

作者：HateHanzo

联系方式：HateHanzo@163.com

版权所有 侵权必究

修改记录

| 版本号 | 修改文件 | 描述 | 作者 | 时间 |
|------|------|-----------------------------|-----------|----------|
| v1.0 | | 初稿 | HateHanzo | 20201023 |
| | | 增加了寄存器写“1”清0控制逻辑 | HateHanzo | 20210227 |
| | | 完善 2.1 小节，增加细节的描述 | HateHanzo | 20210304 |
| | | 增加 1.3 小节，深入理解异步信号 | HateHanzo | 20210316 |
| | | 完善 2.4 小节，增加对“虚空”与“虚满”现象的理解 | | |
| | | | | |

缩略语与约定符号

缩略语

| 英文简写 | 英文全称 | 中文描述 |
|------|-------------------------------|-----------|
| AHB | Advanced High-performance Bus | 先进高性能总线 |
| SRAM | Static Random-Access Memory | 静态随机存取存储器 |
| FSM | Finite State Machine | 有限状态机 |

约定符号

1、对于某信号名 A，若无特殊声明，A_d1 表示该信号延时一拍，A_d2 表示延时两拍，以此类推。如 ahb_addr_d1 表示信号 ahb_addr 延时一拍。

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 修改记录..... | 2 |
| 缩略语与约定符号..... | 3 |
| 目 录..... | 4 |
| 1 数字 IC 设计基础知识..... | 5 |
| 1.1 setup time 和 hold time | 5 |
| 1.2 同步时钟与异步时钟..... | 5 |
| 1.3 异步信号的深入理解..... | 6 |
| 2 数字 IC 设计基础电路..... | 6 |
| 2.1 2 级同步电路..... | 6 |
| 2.2 单比特脉冲信号由快到慢同步电路 | 7 |
| 2.3 同步 FIFO..... | 7 |
| 2.4 异步 FIFO..... | 8 |
| 2.5 去抖滤波电路..... | 10 |
| 2.6 寄存器写“1”清 0..... | 11 |
| 参考文献..... | 11 |
| 附 录..... | 12 |

1 数字 IC 设计基础知识

1.1 setup time 和 hold time

以一道练习题为例来讲解。

 


图 1 setup time 和 hold time 练习题图

- 1、两个 DFF 要求的 setup 和 hold 时间为 T_s 和 T_h ，DFF 的 cell delay 为 T_d
- 2、中间组合逻辑的延时为 T_c
- 3、时钟的 uncertainty 为 T_u
- 4、clk 到 DFF1 和 DFF2 的延时分别为 t_1 和 t_2

问题：1、为使电路能正常工作，对中间组合逻辑电路的延时 T_c 有什么要求？
2、这个电路最高可以工作在什么频率下？写出推导计算公式。

 


图 2 setup time 和 hold time 解释图

图 1 是建立时间和保持时间的示意图，可以看到触发器对时序的要求有一个时间窗口，如果真实的采样时钟边沿超前，则不利于建立时间，但有利于保持时间；如果滞后，不利于保持时间，但有利于建立时间。对建立时间的分析应该看 dff2。时序约束中有个概念叫时钟不确定性(uncertainty)，这是为了给与时钟更加严格的约束，换句话说， T_u 的存在应该是考虑让时序变差的情况。

建立时间余量：

$$T_{clk} + t_2 - (t_1 + T_d + T_c) - T_u > T_s$$

保持时间余量：

$$t_1 + T_d + T_c - T_u > T_h$$

1.2 同步时钟与异步时钟

所谓的同步时钟也就是 EDA 工具可以对其进行时序分析从而确保建立时间和保持时间得到满足，而对于异步时钟 EDA 工具无法对其进行时序分析，所以对于跨时钟域的单 bit 或多 bit 信号都有专门的电路设计去保证，在给约束的时候会将其设置为 false_path。

即使两个时钟的频率相同，也不一定是同步时钟，因为有可能来自不同的时钟源。

两个有分频关系的同源时钟(比如在设计中一个为 40MHz，一个为 20MHz)，作为同步时钟域处理，那么下 SDA 由后端保证时序(调相位、设 multicycle 等)；如果将其作为异步时钟处理，那么需要在设计上进行保证，给约束时将其设置为 false_path，不做 STA 分析。

1.3 异步信号的深入理解

clk_a 下的同一个寄存器信号 signal_a，电平宽度对 clk_b 而言足够长，如果同时调用两个相同的电平同步模块向 clk_b 时钟传递，分别得到 lev1_b1 和 lev1_b2，那么在 clk_b 时钟域下看到的 lev1_b1 和 lev1_b2 信号是否一样？

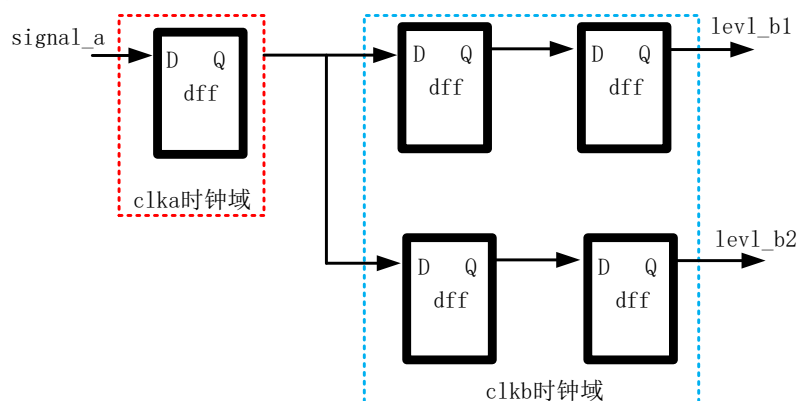


图 3 异步信号思考题示意图

答案是在 clk_b 时钟域下看到的 lev1_b1 和 lev1_b2 是不同的，所以不要把一个单 bit 信号，通过两条路径向 clk_b 去同步。

2 数字 IC 设计基础电路

2.1 2 级同步电路

clk_a 时钟域下的信号传递到 clk_b 时钟域下会产生亚稳态问题，亚稳态产生的原因就在于 setup time 和 hold time 不满足，在同一个时钟域下，EDA 工具可以在数据路径或时钟路径插入 buffer 从而使其满足时序要求，但对于跨时钟域信号 EDA 工具无法进行分析，也就是在静态时序分析里说的 false path^[1]。对于跨时钟域信号传输，2 级同步器是基本要求，如果是关键信号或者高速设计可能会采用 3 级同步器。

使用两级同步器对信号进行同步，如果是由慢时钟域向快时钟域同步，那么直接使用 2 级同步器进行同步即可，但要特别注意的是此时用于同步的信号必须是寄存器输出信号而不能是组合逻辑输出，这是因为组合逻辑会产生毛刺，而 clk_slow 与 clk_fast 由于是异步信号，相位关系不确定，如果用 clk_fast 直接去采样 clk_slow 下组合逻辑的输出，那么就极有可能采到毛刺。

产生竞争冒险的原因：主要是门电路的延迟时间产生的。

 


图 4 组合逻辑产生毛刺信号

 


图 5 错误的跨时钟域单 bit 信号同步电路

 


图 6 正确的跨时钟域单 bit 信号同步电路

2.2 单比特脉冲信号由快到慢同步电路

 


图 7 单比特脉冲信号由快到慢同步电路(握手电路)

单比特信号由快时钟域向慢时钟域传递，首先需要在快时钟域下将脉冲信号展平为电平信号(红框部分)，此处电平信号的意思是在慢时钟域来看，这个信号是很宽的一个信号，在慢时钟域下一定能抓到。在慢时钟域下将电平信号抓 2 拍后的信号在慢时钟下就是可以使用的了，此处将其和打一拍后的信号做组合逻辑产生慢时钟域的脉冲信号(蓝框部分)，与此同时同步到慢时钟域下的信号需要反馈回快时钟域，所以再次使用 2 级同步电路(紫框部分)将该信号反馈回慢时钟域将电平信号拉低，从而完成慢时钟域信号与快时钟域信号的握手。

2.3 同步 FIFO

 


图 8 同步 FIFO 接口框图

- 1、当 $wen \ \&\& \ (!full)$ 为同步 fifo 的一次有效写，当 $ren \ \&\& \ (!empty)$ 为同步 fifo 的一次有效读
- 2、若同步 fifo 有写指针 waddr 和读指针 raddr，其位宽为 N，但实际用于寻址的读写指针位宽为 N-1。一次有效的写到来后，将 wdata 写入 fifo 的存储，同时 waddr 自加 1，其余情况 fifo 存储和 waddr

保持；一次有效的读到来后，将 fifo 存储里的数据打到 rdata，同时 raddr 自加 1，其余情况 rdata 和 raddr 保持。

3、当读地址的最高位(MSB)和写地址的最高位(MSB)相异且其余位相同时，满信号 full 产生，当读地址和写地址完全相同时，空信号 empty 产生。

2.4 异步 FIFO

单 bit 数据进行同步的方法(打两拍、握手)并不适用于多 bit 数据跨时钟域传输，主要原因在于多 bit 数据输出时，每个触发器时钟延时可能不一致，信号传输的延时也可能不一致，异步时钟之间相位信息不确定，时序分析工具无法得到准确的建立保持时序，无法保证数据都在同一个周期内采样，从而导致设计结果错误。对于多 bit 数据的跨时钟域传输，通常采用异步 FIFO 进行数据同步。

 


图 9 异步 FIFO 接口框图

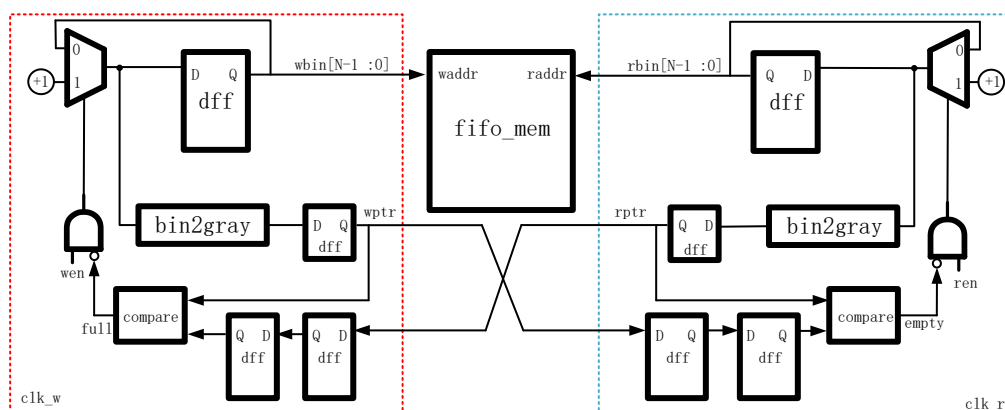


图 10 异步 FIFO 电路结构图

1、和同步 FIFO 一样，异步 FIFO 也是当 $wen \ \&\& \ (!full)$ 时为一次有效的写，当 $ren \ \&\& \ (!empty)$ 时为的一次有效的读。

2、异步 FIFO 写指针 wbin 和读指针 rbin，其位宽为 N，但实际用于寻址的读写指针位宽为 N-1。一次有效的写到来后，将 wdata 写入 fifo 的存储，同时 wbin 自加 1，其余情况 fifo 存储和 wbin 保持；一次有效的读到来后，将 fifo 存储里的数据打到 rdata，同时 rbin 自加 1，其余情况 rdata 和 rbin 保持。

3、与同步 FIFO 不同的是，异步 FIFO 将读写指针的格雷码(为什么使用格雷码见 6)进行比较从而产生空满信号，通过组合逻辑将二进制读写指针转换为格雷码指针，在本时钟域下寄存后被跨时钟域的两级同步器采样进行比较产生空满信号。在读时钟域，当寄存后的读格雷码指针 rptr 与同步过来的写格雷码指针 wptr_d2 完全相等时，产生 empty 信号；在写时钟域，当寄存后的写格雷码指针 wptr 与同步过来的读格雷码指针 rptr_d2 的最高位和次高位都不同，其余位相同时，产生 full 信号。

4、以上 3 点是所有的异步 fifo 的通用接口，事实上在此基础上还可以利用内的信号在产生一些别的辅助信号，譬如 fifo 已满，但电路仍然产生写信号，此时可以通过寄存器输出一个 overflow(“1”有效)接口信号表示异常产生，同理，当 fifo 为空，但电路就产生了读信号，此时可以通过寄存器输出一个 underflow(“1”有效)接口信号表示异常的产生。

可以添加 wclr 和 rclr 两个输入接口信号，wclr 是写时钟域的信号，rclr 是读时钟域的信号。在写时钟域，wclr 有效时将 wbin、wptr 和 overflow 清“0”；在读时钟域，rclr 有效时将 rbin、rptr 和 underflow 清“0”。

在写时钟域，将同步过来的 rptr_d2 转换为二进制码 rptr_bin，则 $wleft = wbin - rptr_bin$ 表示的是 fifo 写入了多少个数据。

5、异步 fifo 中的“虚空”与“虚满”。异步 fifo 中读写指针的同步采用了 2 级 dff，势必会造成空满信号产生的迟滞性，也就是说 fifo 中运用的空满信号并不是真实反映了 fifo 的空满情况。注意“虚空”与“虚满”不会造成 fifo 读写的错误，但会对读写效率有所影响。

 


图 11 异步 FIFO “虚空”的产生

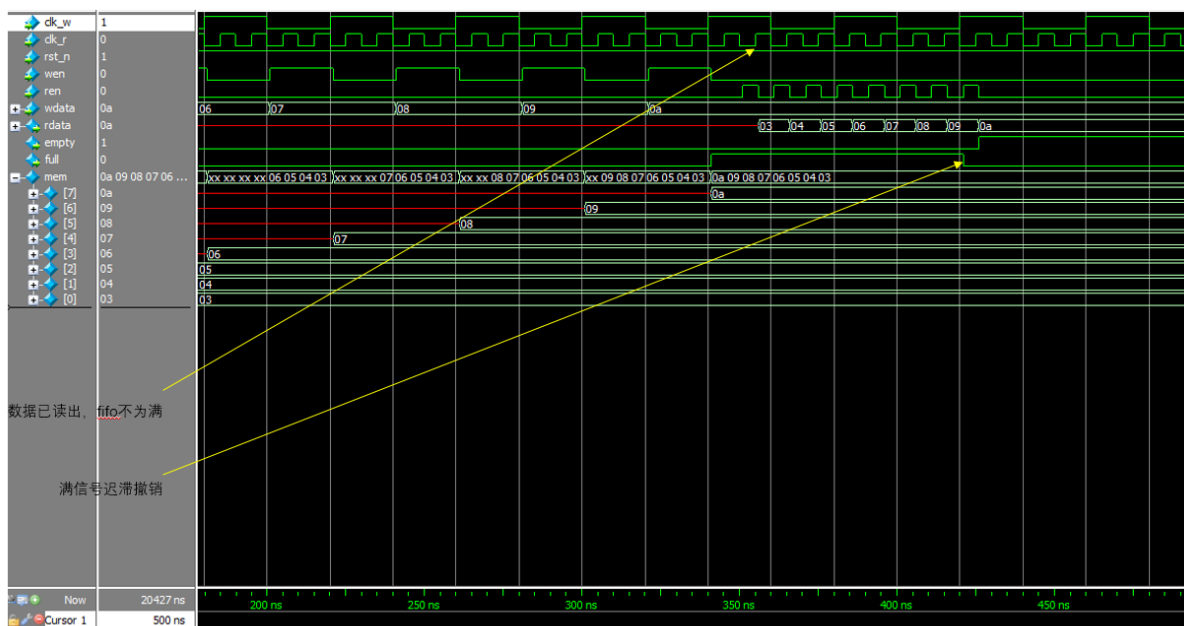


图 12 异步 FIFO “虚满”的产生

6、格雷码计数器。在异步 fifo 中，空满信号的产生通过读写指针的比较产生，那为什么不采用直观、容易理解的二进制计数器呢？由于芯片内部各寄存器的时钟偏差和路径延时，导致二进制的递增或递减操作大部分都会产生错误的中间结果，虽然这个时间持续很短，但由于读写时钟是异步关系，二者相互传递的过程中就极有可能被采到从而导致数据传输的错误，而格雷码的优点就在于其在递增或递减的过程中每次只变化一位，从而避免了中间结果的产生。关于更多细节可以参考[3]

2.5 去抖滤波电路

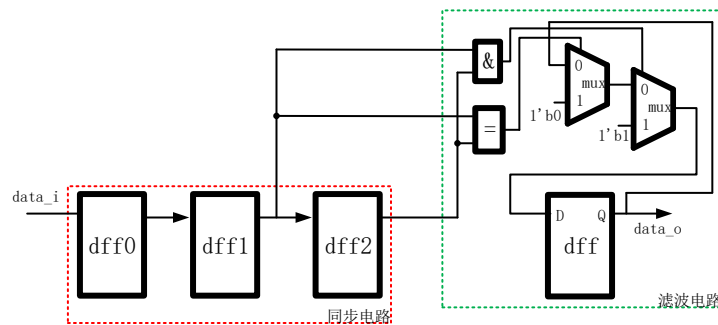


图 13 去抖滤波电路图

一种常用的去抖动滤波电路，通常用在芯片的 PAD 输入信号，或者模拟电路给数字电路的接口信号上，图 13 电路对应的 RTL 代码如下，电路分为两部分，同步电路和滤波电路。该电路可以滤除宽度小于 1 个 clk 的毛刺信号。可以依据实际芯片的时钟增减同步电路的级数与滤除宽度的大小。比如该滤波电路常用 I2C 控制器设计中，若时钟频率较快，如 4.8MHz，9.6MHz，通常会采用同步加滤波电路的组合，但假如时钟频率较慢，比如只有 128KHz，这时候毛刺信号通常是 ns 级的，而时钟频率是毫秒级别的，时钟是很难抓到毛刺信号的，所以这时候通常只需要将输入信号用两级同步电路处理即可。

同步电路：

```
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        data_deb <= 3' b111; (该复位值依据 data_i 的初始值而改变)
    else
        data_deb <= #1 {data_deb[1:0], data_i};
end
```

滤波电路:

```
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        data_o <= 1' b1; (该复位值依据 data_i 的初始值而改变)
    else if(data_deb[2:1]==2' b11)
        data_o <= #1 1' b1;
    else if(data_deb[2:1]==2' b00)
        data_o <= #1 1' b0;
    else ;
end
```

该电路设计思路也容易理解，首先将输入信号 data_i 同步 3 个 clk, 在后两个 dff 都为“1”的时候，把 1' b1 用寄存器输出，在后两个 dff 都为“0”的时候，把 1' b0 用寄存器输出，这样就把 1 个 clk 脉宽以下的毛刺给滤除掉了。

2.6 寄存器写“1”清 0

在 SOC 的设计中，往往有这样的需求：对寄存器的某个 bit 写“1”，就会将该位清“0”
例子：如下所示，当 i2c_master_end 或 i2c_slave_iow 脉冲产生时，寄存器 regs_0x00 的第 29bit 会置“1”，利用软件对该 bit 写“1”可以将其清“0”。

```
wire regs_0x00 = {x, y, i2c_pend, 29' d0}
always@(posedge hclk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        i2c_pend <= #1 1' b0;
    else if(iow00 && ahb_wdata[29])
        i2c_pend <= #1 1' b0;
    else if(i2c_master_end || i2c_slave_iow)
        i2c_pend <= #1 1' b1;
```

参考文献

- [1] <http://bbs.eetop.cn/thread-605419-1-1.html>
- [2] <http://bbs.eetop.cn/thread-605729-1-1.html>
- [3] 异步 FIFO 设计_1.0

附 录